

# Lucrarea 1

## Circuite Lineare RC trece-jos

1) Scopul Lucrării: Studiul experimental al semnalelor sinusoidale, rectangulare, exponentiale prin circuite RC-trece-jos

2) Consecvenții teoretice:

- Semnal sinusoidal aplicat circuit linear  $\Rightarrow$  formă sinusoidală
- Semnal nesinusoidal aplicat circuit linear  $\Rightarrow$  suferă distorsiuni


"Transformarea linieară"

Circuite Lineare:

- $\rightarrow$  circuite cu elemente RC, LC, RLC
- $\rightarrow$  transformatoare de impulsuri
- $\rightarrow$  linii de întârziere
- etc.

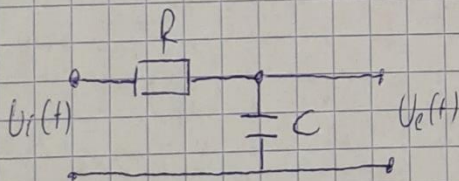2.1 Circuite RC trece-jos :

- $\rightarrow$  proprietatea de a avea atenuarea A în funcție de frecvența intrare
- $\rightarrow$  semnal nesinusoidal  $\rightarrow$  comp. f. joase apar cu atenuare mai mică decât cele cu f. înalte





2.1.1 Atenuarea dată de  $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$        $A = \frac{U_e}{U_i}$       unde


$$\varphi(\omega) = -\arctg(\omega RC) \quad \omega = 2\pi f \quad \varphi = \frac{t \cdot 360}{T}$$



## 2.1.2 Semnalul de intrare impuls

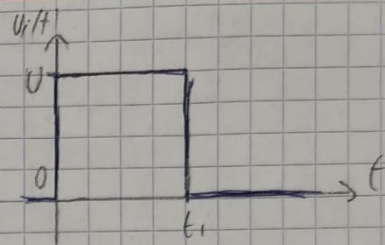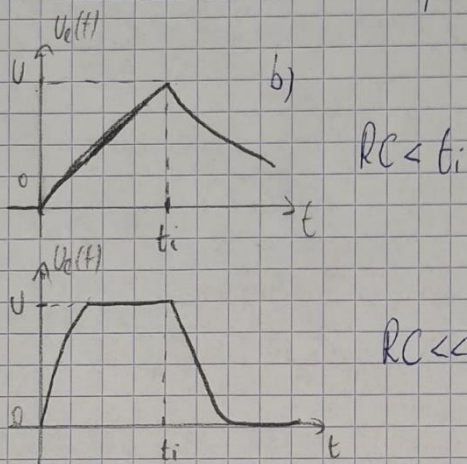

## 2.1.3 Semnal de intrare rectangular

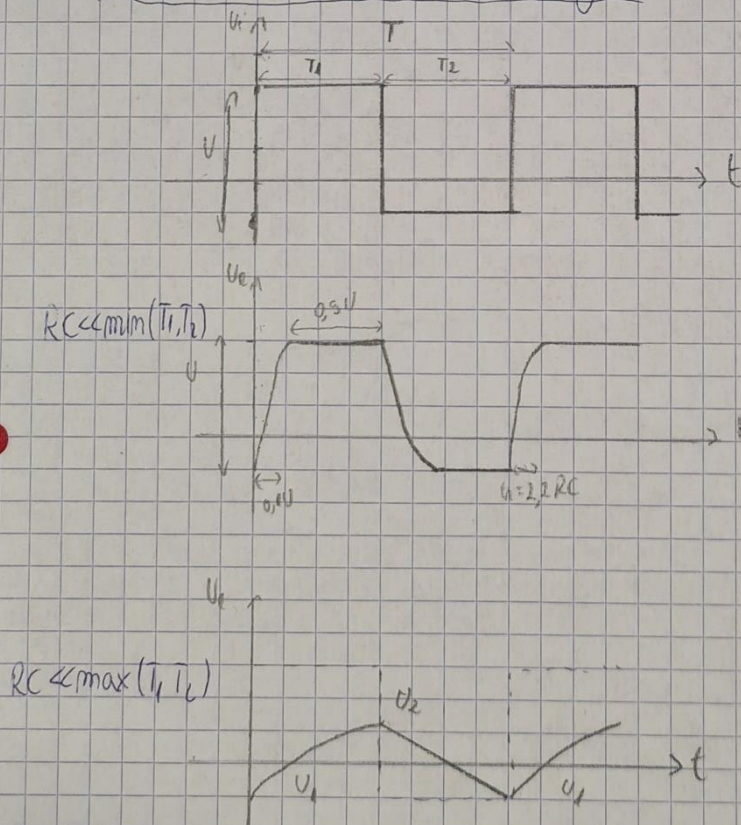

Dacă timpul de ridicare  $t_r$  este mai mic decât  $T_1, T_2$  răspunsul său va reproduce aprox forma semnalului de intrare

$$\text{Pentru } T_1 = T_2 = \frac{T}{2}$$

$$U_1 = -\frac{U}{2} \times \frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}} \quad // \left(-\frac{U}{2}\right)$$

$$U_2 = \frac{U}{2} \times \frac{1+e^{-x}}{1+e^{-x}} \quad // \left(+\frac{U}{2}\right)$$

$$x = \frac{T}{2RC}$$

Circuitele RC trece jos  $\rightarrow$  filtre care permit trecerea semnalelor de frecvență joasă și atenuarea puternică a celor cu frecvențe înalte

② frec. mari  $\Rightarrow$  practic semnalul este egal cu 0

frec. mică  $\Rightarrow$  semnal aproximativ la fel cu cel de intrare


Orice circuit integrat poate fi reprezentat practic prin RC trece jos

Permite analiza comportamentului zgomotelor de pe barele de alimentare

și luarea unor măsuri pentru eliminarea efectelor negative

Acest zgomot poate influența negativ nivelul "1" logic și nivelul apropiat de nivelul logic inferior  $\Rightarrow$  disfuncționalitate

### 3. Mersul Lucrării

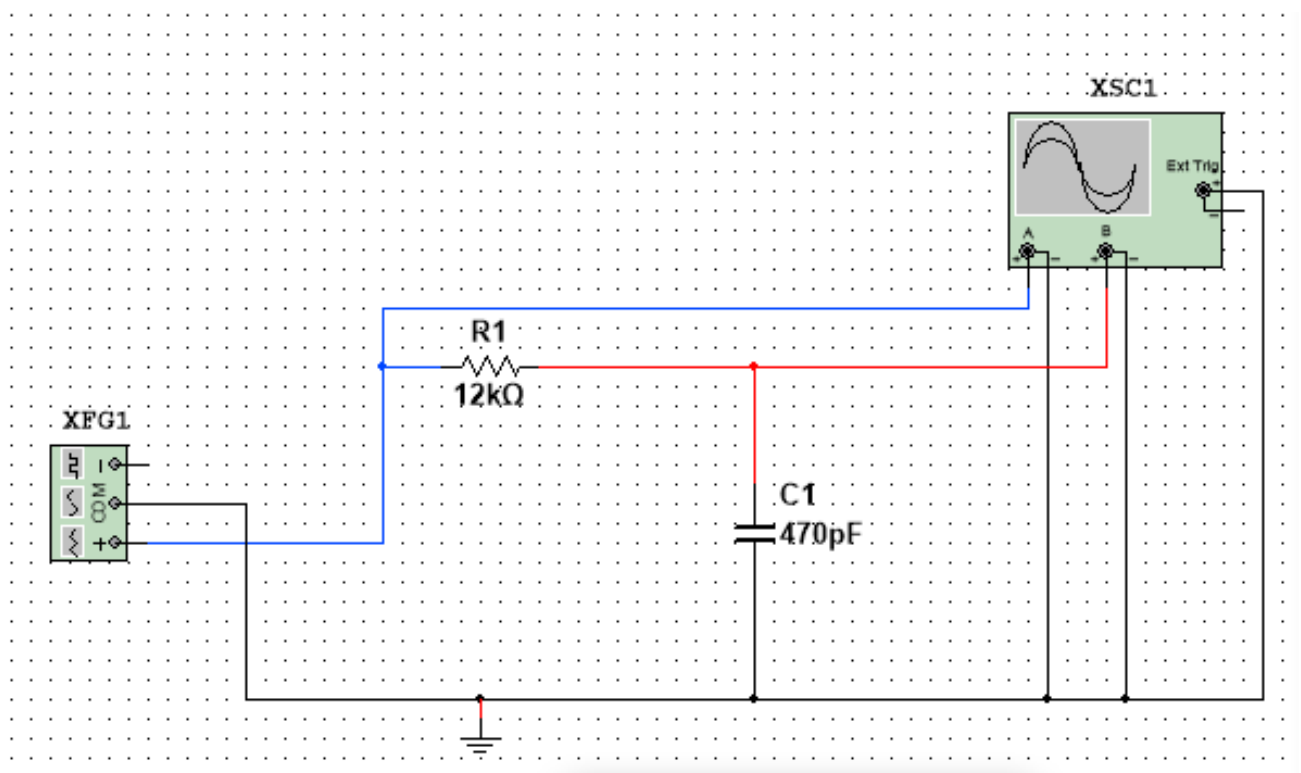



3.1.1  $R = 12 \text{ k}\Omega$   $C = 470 \text{ pF}$  amplitude = 5V  $R = 12 \cdot 10^3 \Omega$   
 $C = 470 \cdot 10^{-12} \text{ F}$

a) Resultat teoretic:  $\omega = 2\pi \cdot f \Rightarrow \omega = 2\pi \cdot 4 \cdot 10^3$   
 $\omega = 8 \cdot \pi \cdot 10^3 \text{ rad/sec}$


$$\Rightarrow A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (8\pi \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (96 \cdot 47 \cdot \pi \cdot 10^{-6})^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + 0,19174866^2}} \Rightarrow A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + 0,021}} = \frac{1}{1,021}$$

$$\Rightarrow A(\omega) = \frac{1}{1,021} \Rightarrow A(\omega) = 0,99 \approx 1$$

$T = \frac{1}{f}$   $\varphi(\omega) = +\arctg(\omega RC) \Rightarrow \varphi(\omega) = +\arctg(8 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12})$   
 $\varphi(\omega) = +\arctg(0,19174866)$   
 $\varphi(\omega) = 8,07^\circ$

Resultat experimental

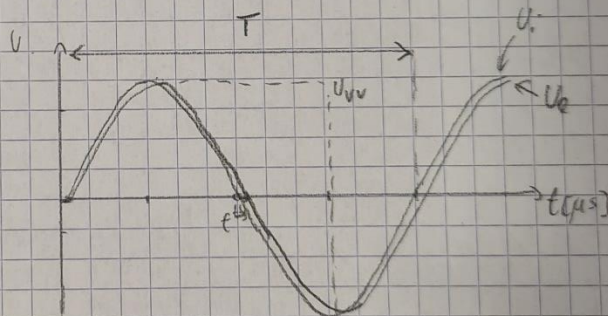

$T = 5 \text{ divisions} \Rightarrow T = 5 \cdot 50 \mu\text{s} = 250 \mu\text{s}$   
 sau  $T = 374 - 124 = 250 \mu\text{s}$  (period indicat)  
 iar  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{250 \cdot 10^{-6}} = 4000 \text{ Hz} = 4 \text{ kHz}$



$U_{vv} = 0,5 \text{ div} + 4 \text{ div} + 0,5 \text{ div} \Rightarrow U_{vv} = 5 \cdot 2 = 10 \text{ V}$

$U_{vv} = 0,5 \text{ div} + 4 \text{ div} + 0,5 \text{ div} \Rightarrow U_{vv} = 5 \cdot 2 = 10 \text{ V}$

$$\Rightarrow A = \frac{U_v}{U_i} = \frac{10}{10} = 1$$

$t = 0,15 \text{ div} = 0,15 \cdot 50 \mu\text{s} = 7,5 \mu\text{s}$
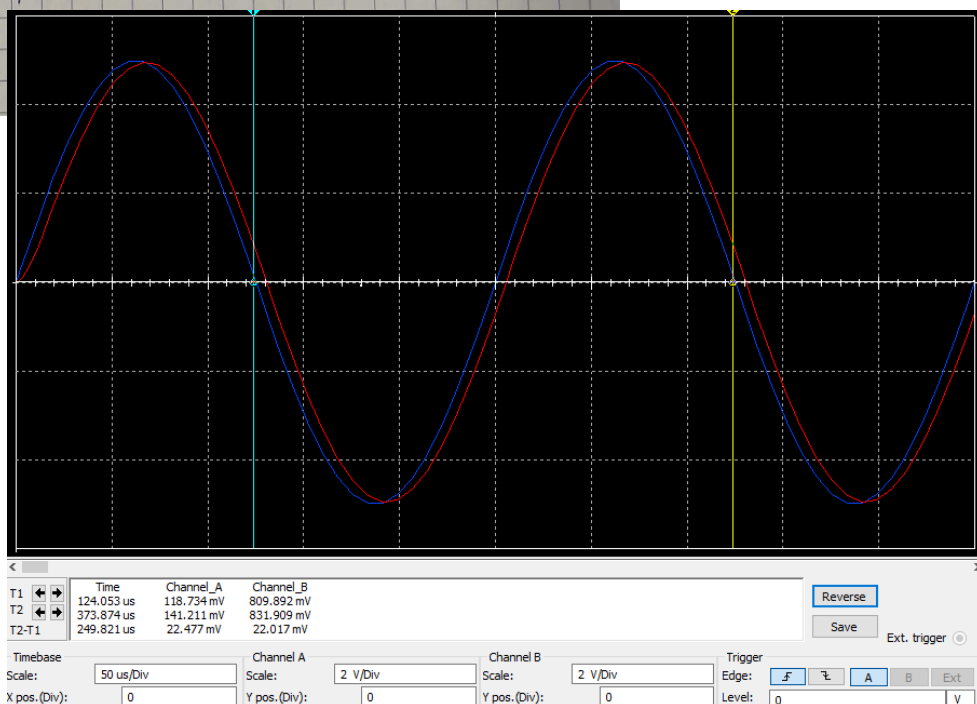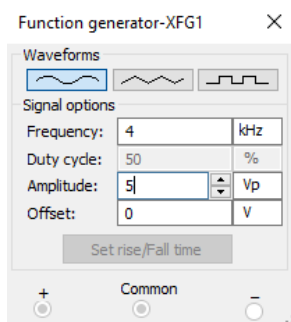
$$\Rightarrow \varphi = \frac{7,5 \mu\text{s} \cdot 360}{250 \mu\text{s}} \approx 10,7^\circ$$



$$b) f_2 = 4 \cdot 10^4 \text{ Hz} = 40 \text{ kHz}$$

Resultat theoretic:  $\omega = 2\pi \cdot f_2 \Rightarrow \omega = 2 \cdot \pi \cdot 40 \cdot 10^3$   
 $\omega = 80 \cdot \pi \cdot 10^3 \text{ rad/sec}$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \Rightarrow A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (80 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot 470 \cdot 10^{-12})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (960 \cdot \pi \cdot 10^{-4} \cdot 470)^2}}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (1,4174)^2}} = \frac{1}{1,5518}$$


$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + 2,009}} = \frac{1}{1,734} \Rightarrow A(\omega) = 0,578$$

~~Resultat~~  $\Rightarrow \varphi(\omega) = \arctg(\omega RC) \Rightarrow \varphi(\omega) = \arctg(80 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 10^{-3} \cdot 470 \cdot 10^{-12})$   
 $\varphi(\omega) = \arctg(1,4174)$   
 $\varphi(\omega) = 54,8^\circ$

Resultat experimental

$$T = 5 \text{ div} \Rightarrow T = 5 \cdot 5 \mu\text{s} = 25 \mu\text{s}$$
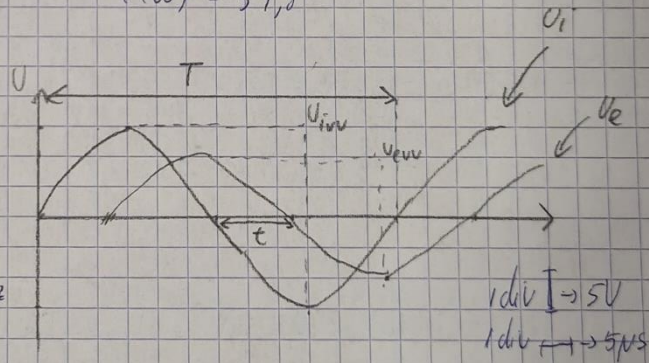
$$\text{for } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{25 \cdot 10^{-6}} = 40000 \text{ Hz} = 40 \text{ kHz}$$




$$U_{iuv} = 1 \text{ div} + 1 \text{ div} = 2 \text{ div} = 2 \cdot 5 \text{ V} \Rightarrow U_{iuv} = 10 \text{ V}$$

$$U_{euv} = 0,6 \text{ div} + 0,6 \text{ div} = 1,2 \text{ div} \Rightarrow U_{euv} = 1,2 \cdot 5 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$\Rightarrow A = \frac{U_e}{U_i} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$t = 0,8 \text{ div} \Rightarrow t = 0,8 \cdot 5 \mu\text{s} \Rightarrow t = 4 \mu\text{s}$$
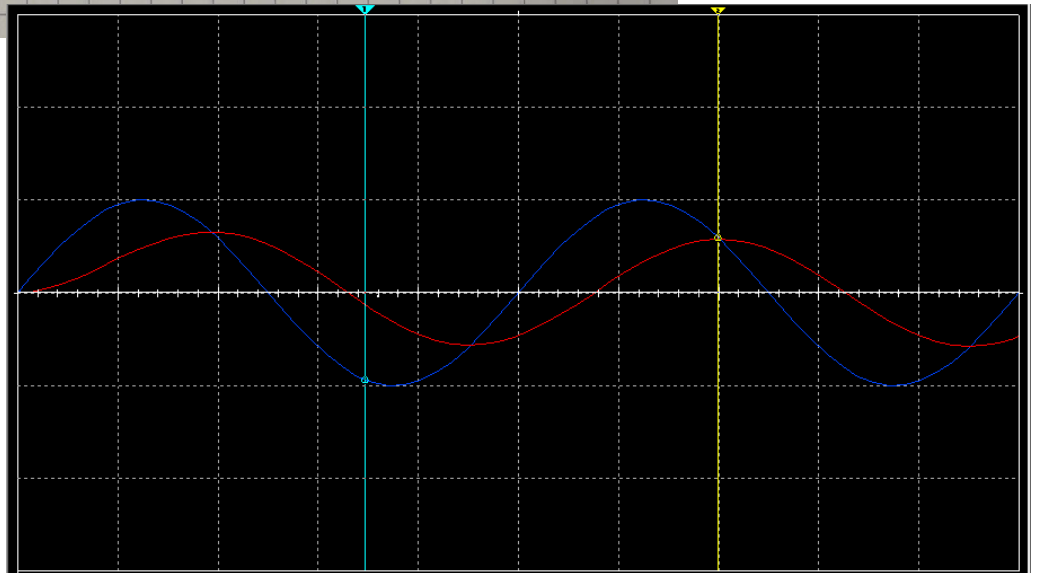
$$\varphi = \frac{4 \mu\text{s} \cdot 360}{25 \mu\text{s}} \Rightarrow \varphi = 57,6^\circ$$



T1	17.342 us	Channel_A	-4.668 V	Channel_B	-624.785 mV
T2	34.966 us		2.972 V		2.879 V
T2-T1	17.624 us		7.640 V		3.503 V

Timebase	Scale: 5 us/Div	Channel A	Scale: 5 V/Div	Channel B	Scale: 5 V/Div
X pos. (Div):	0	Y pos. (Div):	0	Y pos. (Div):	0

Trigger	Edge: f	Level: 0	Ext. trigger	Reverse	Save
---------	---------	----------	--------------	---------	------



$$c) f_3 = 4 \cdot 10^5 \text{ Hz} = 400 \text{ kHz}$$

Resultat teoretic:  $\omega = 2\pi \cdot f_3 \Rightarrow \omega = 2\pi \cdot 400 \cdot 10^3$   
 $\omega = 800\pi \cdot 10^3 \text{ rad/sec}$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (800\pi \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (11,1791)^2}} = \frac{1}{\sqrt{201,927}}$$

$$\Rightarrow A(\omega) = 0,07$$

$$\varphi(\omega) = \arctg(\omega RC) \Rightarrow \varphi(\omega) = \arctg(800\pi \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12})$$


$$= \arctg(11,1791)$$

$$\Rightarrow \varphi(\omega) = 85,96^\circ$$
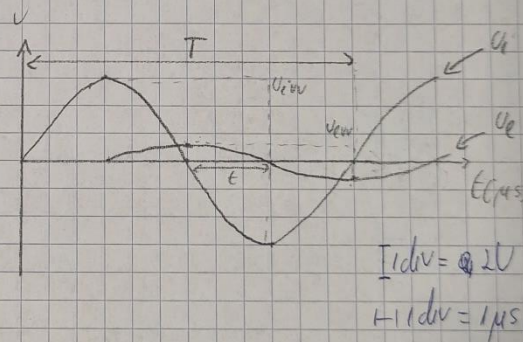
### Resultat Experimental

$$T = 2,5 \text{ div} \Rightarrow T = 2,5 \cdot 1 \mu\text{s} = 2,5 \mu\text{s}$$

$$\text{for } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-6}} = 400000 \text{ Hz} = 400 \text{ kHz}$$



$$U_{i, \text{div}} = 2,5 \text{ div} + 2,5 \text{ div} = 5 \text{ div} \Rightarrow U_{i, \text{div}} = 5 \cdot 2 = 10 \text{ V}$$

$$U_{e, \text{div}} = 0,2 \text{ div} + 0,2 \text{ div} = 0,4 \text{ div} \Rightarrow U_{e, \text{div}} = 0,4 \cdot 2 \text{ V} = 0,8 \text{ V}$$

$$\Rightarrow A = \frac{U_e}{U_i} = \frac{0,8}{10} = 0,08$$


$$\cancel{t = 1,2 \text{ div}} \Rightarrow \cancel{t = 1,2 \mu\text{s}} \Rightarrow \cancel{t = 1,2 \mu\text{s}}$$

$$t = 0,6 \text{ div} = 0,6 \cdot 1 \mu\text{s} \Rightarrow t = 0,6 \mu\text{s}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{1,2 \mu\text{s} \cdot 360^\circ}{2,5 \mu\text{s}}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{0,6 \mu\text{s} \cdot 360^\circ}{2,5 \mu\text{s}}$$

$$\Rightarrow \varphi = 86,4^\circ$$

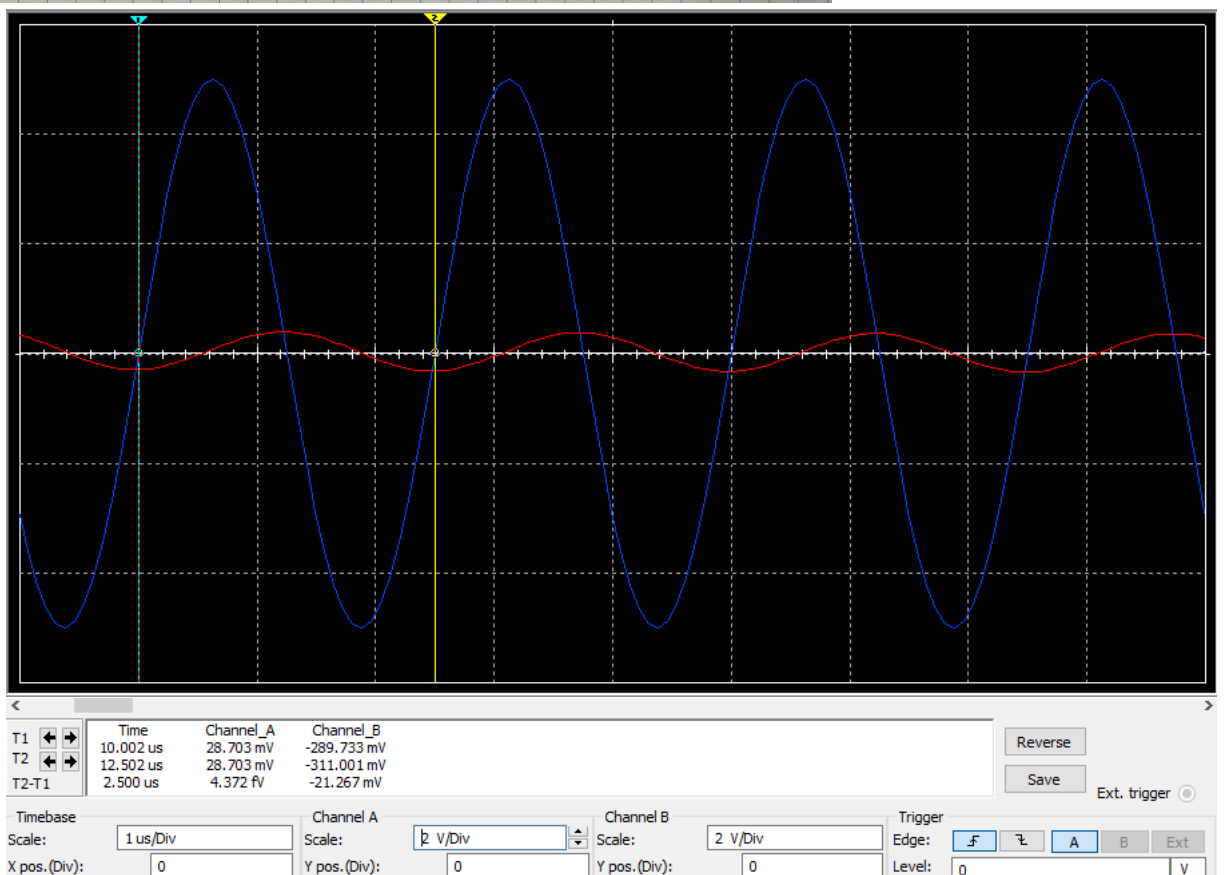


### 3.1.2 Semnal intrare rectangular

a)  $f_1 = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz} = 4 \text{ kHz}$

Rezultatul teoretic:

$$t_R = 2,2 \cdot R \cdot C \Rightarrow t_R = 2,2 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 520 \cdot 10^{-12} \text{ s}$$

$$\Rightarrow t_R = 10,34 \mu\text{s}$$

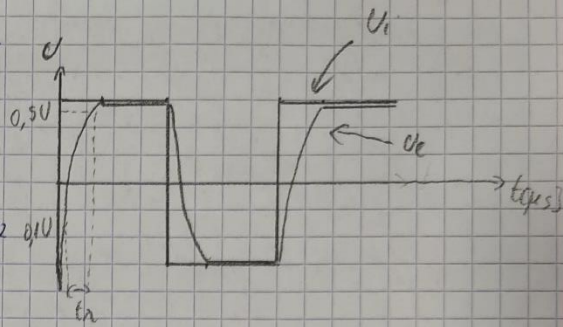

Rezultat experimental:

Măsurare timpilor  $0,1 U_R$   $0,9 U_R$ :

$$\Rightarrow t_R = 0,5 \text{ div} = 0,5 \cdot 20 \mu\text{s} = 10 \mu\text{s}$$

(Măsurarea de la ~~5~~  $t_{R5}$ )

$$t_R = 25 \mu\text{s}$$

Observăm că timpul de ridicare este aproximativ la fel (ca teoretic și cel experimental)

Oscilator mai lent după ce  $U_e$  atinge valoarea de 4V


b)  $f_2 = 4 \cdot 10^4 \text{ Hz} = 40 \text{ kHz}$

$U_e$ : Val max = 4,3V

$U_e$ : Val min = -4,3V

Timpul între val max și val min (t)

$$t = 12,574 \mu\text{s}$$


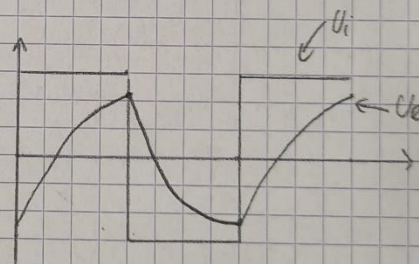


c)  $f_3 = 4 \cdot 10^5 \text{ Hz} = 400 \text{ kHz}$





$U_e$ : Val max = +660 mV

$U_e$ : Val min = -660 mV

$$t = 1,26 \mu\text{s}$$

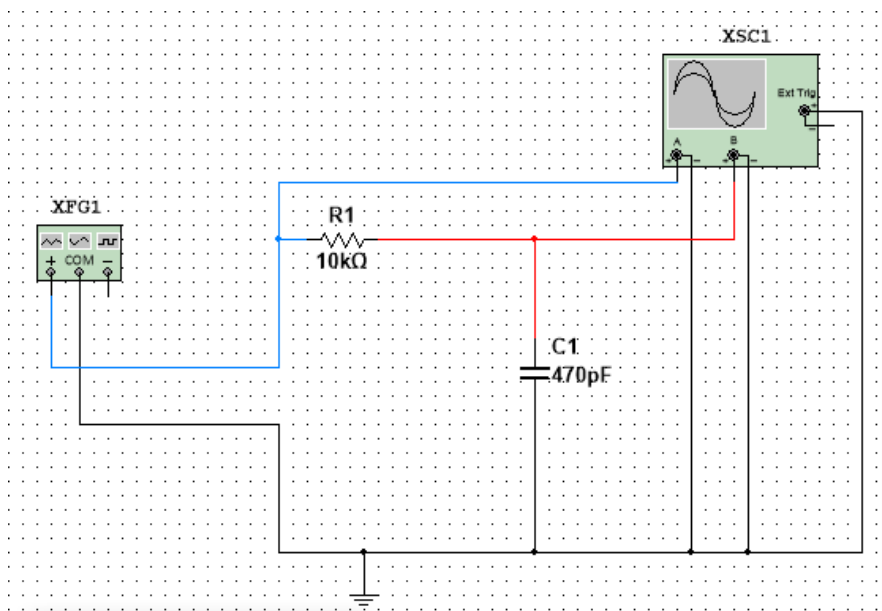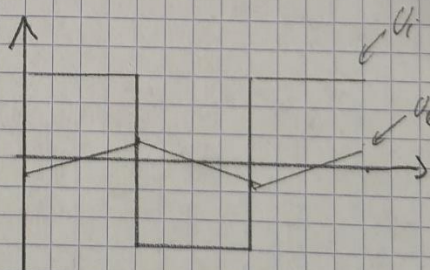


311 a)

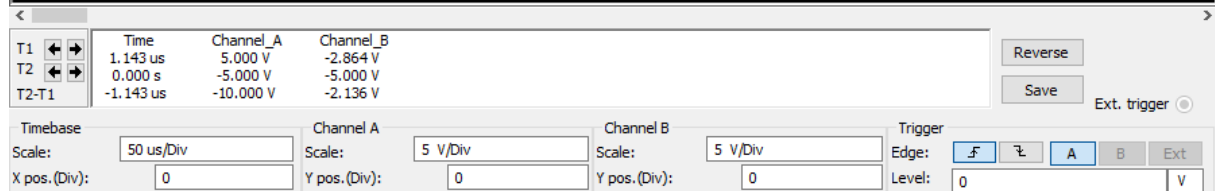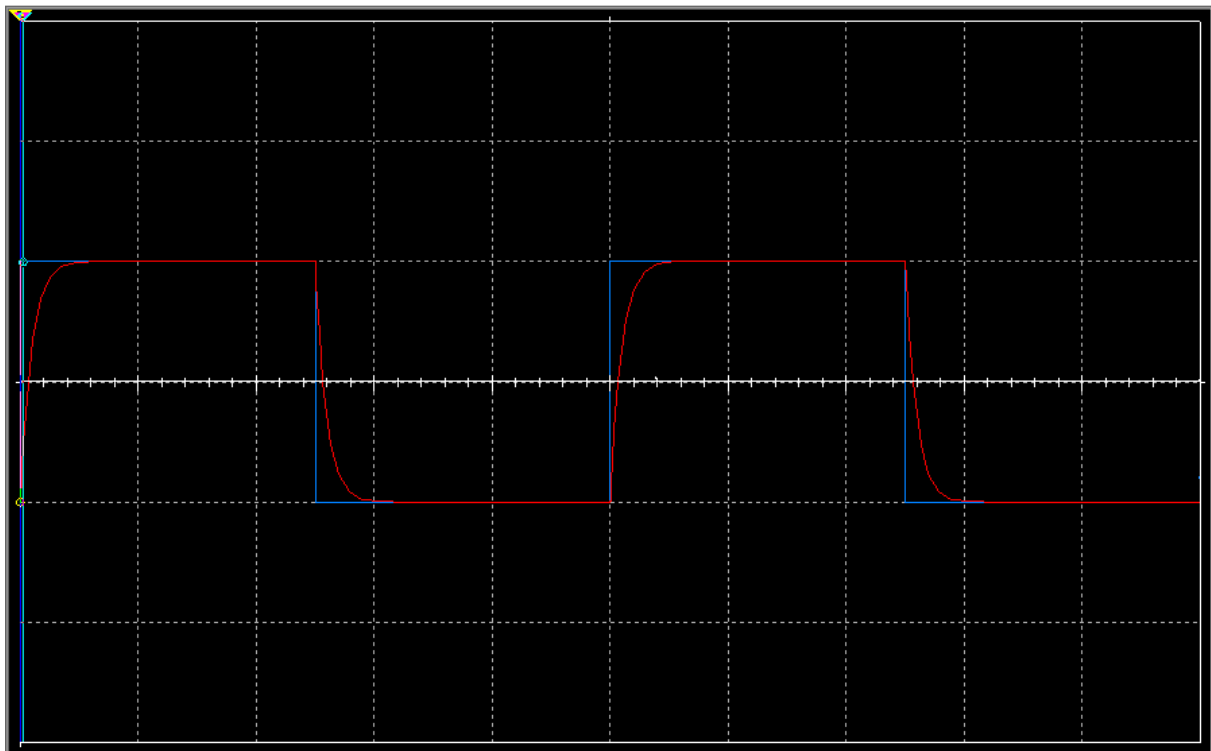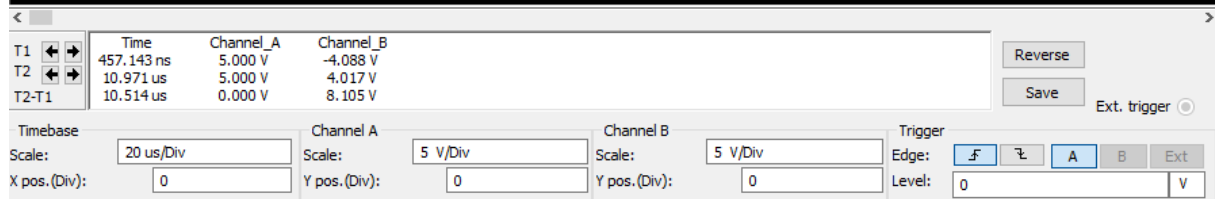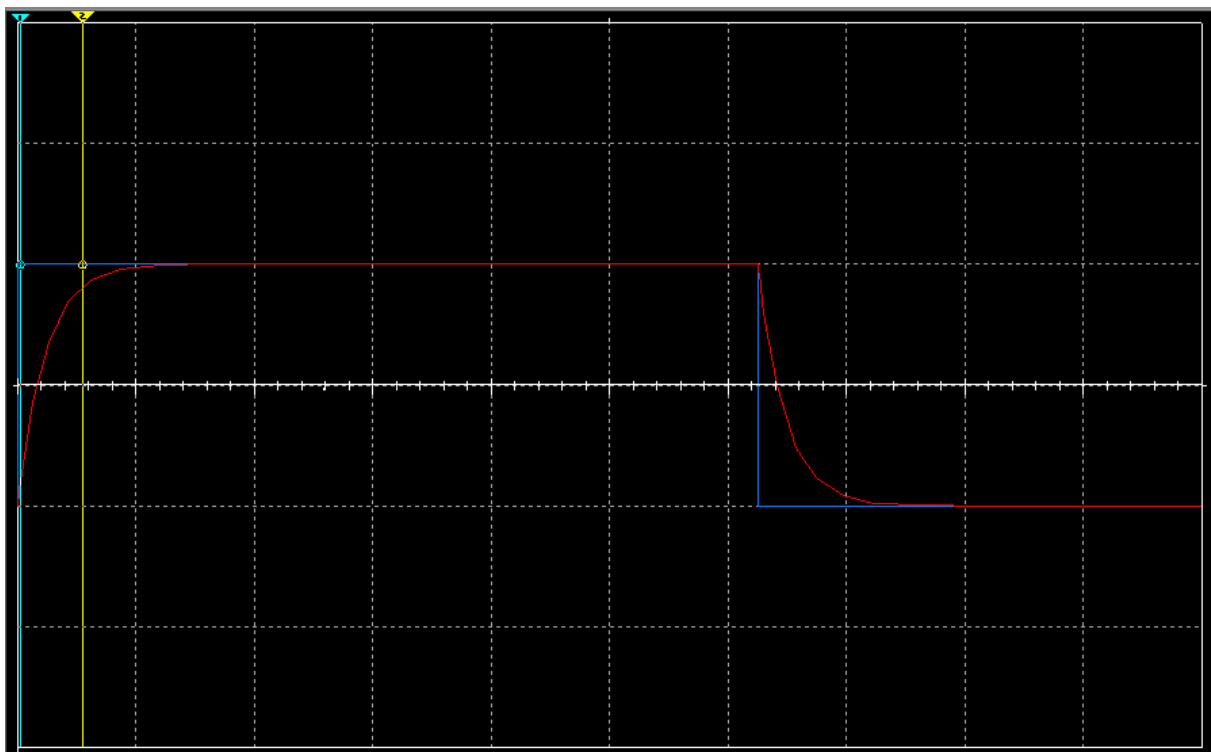



311 b)

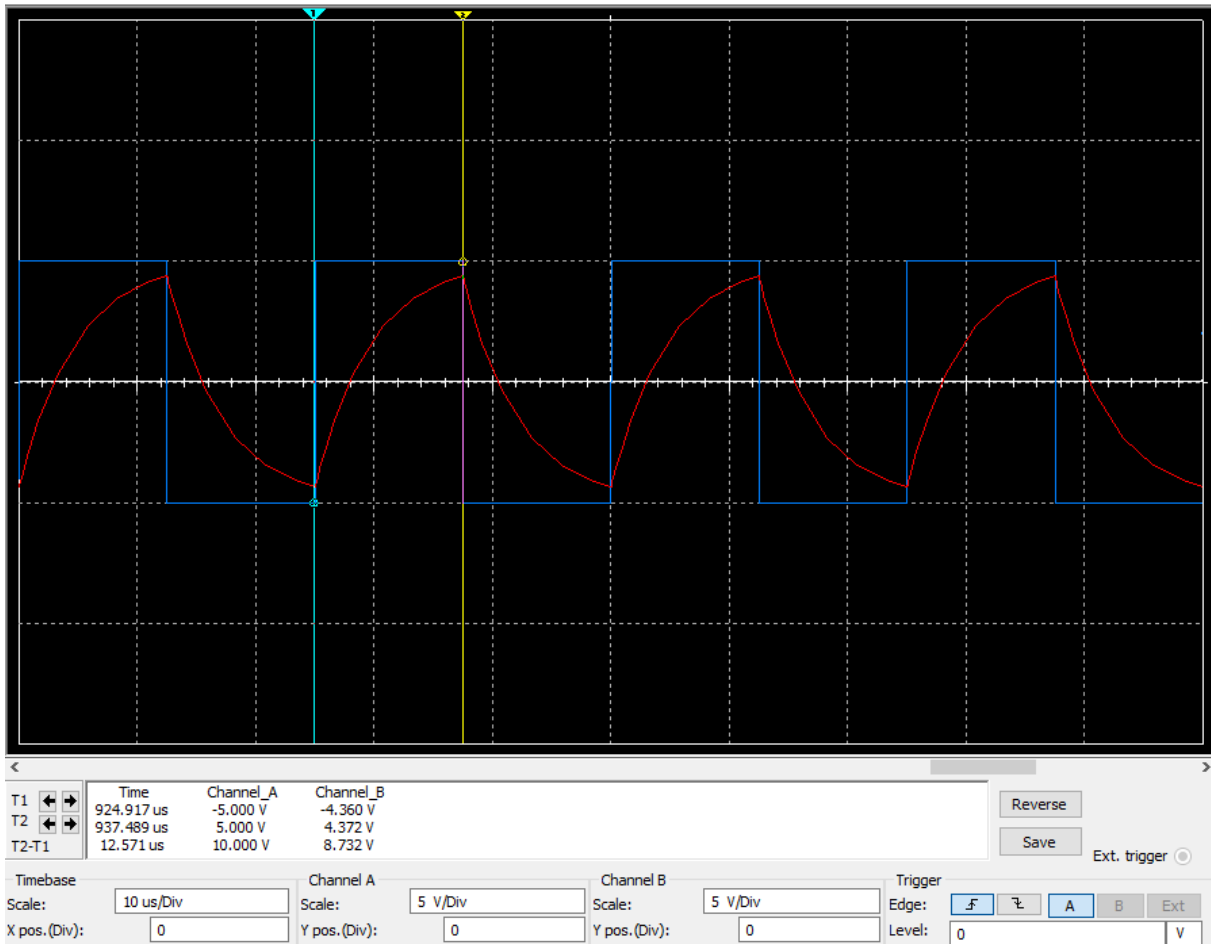

312  
c)

